

Taller Laplace

1. Encuentre $H(s)$ y $H_{uc}(s)$ para circuito RLC serie. $C_F = 0$.

2. Para $R=1\Omega$, $C=2\mu F$, $L=10mH$. encuentre por fracciones parciales $y(t)=?$

$$x(t) = d(t)$$


$$x(t) = u(t)$$

$$x(t) = t$$

en lazo abierto

3. Repita 2 para lazo cerrado. Asumir $A(s) = 1$.

Solucion.

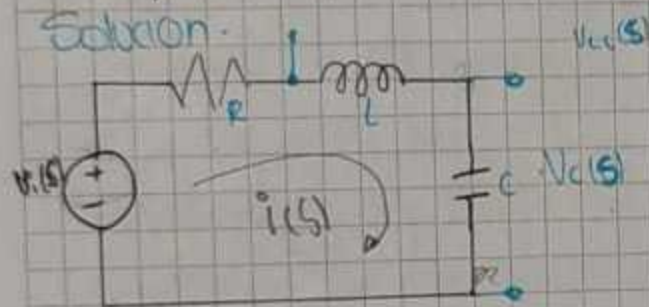

$$V_i(s) = V_R(s) + V_L(s) + V_C(s)$$

$$V_R(s) = I_R(s)Z_R + I_L(s)Z_L + V_C(s)$$

$$I_R = I_L = I_C$$

$$Z_R(s) = R, Z_L(s) = L \cdot s, Z_C(s) = \frac{1}{C \cdot s}$$

$$V_i(s) = I_R(s)R + I_L(s)Z_L + V_C(s)$$


$$I_C = \frac{V_C(s)}{C \cdot s}$$

$$V_i(s) = LC^2s^2V_C(s) + RCsV_C(s) + V_C(s)$$

$$V_i(s) = V_C(s)(LC^2s^2 + RCs + 1)$$

$$\frac{V_C(s)}{V_i(s)} = H(s) = \frac{1}{LC^2s^2 + RCs + 1}$$
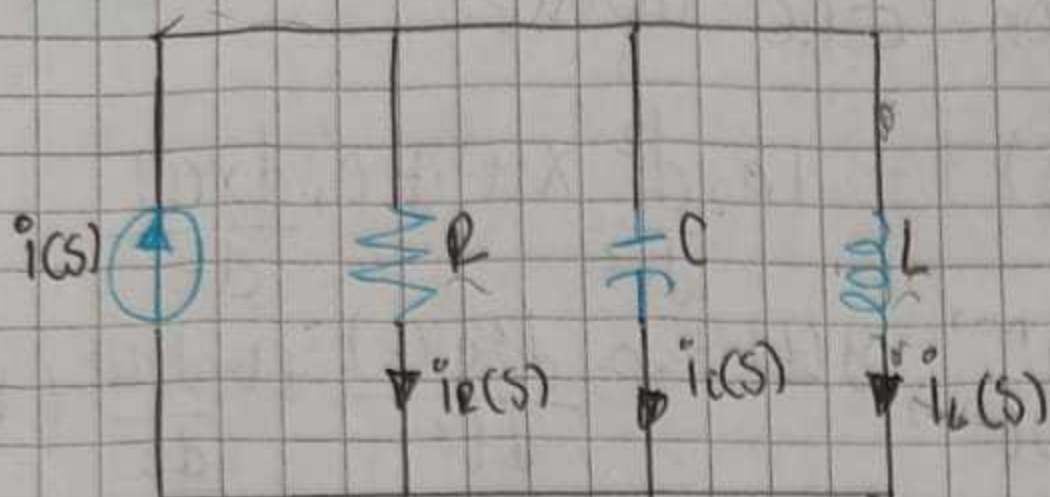
$$\begin{aligned} H_{uc}(s) &= \frac{H(s)}{1 + A(s)H(s)} \\ &= \frac{1}{LC^2s^2 + RCs + 1 + A(s) \left(\frac{1}{LC^2s^2 + RCs + 1} \right)} \\ &= \frac{1}{(LC^2s^2 + RCs + 1) \cdot \left(1 + \frac{A(s)}{LC^2s^2 + RCs + 1} \right)} \\ &= \frac{1}{LC^2s^2 + RCs + 1 + A(s)} \end{aligned}$$



$$i(s) = i_R(s) + i_C(s) + i_L(s)$$

$$i(s) = \frac{V_R(s)}{Z_R(s)} + \frac{V_C(s)}{Z_C(s)} + i_L(s) \quad (1)$$

Se sabe que $V_R(s) = V_C(s) = V_L(s)$

$$\rightarrow V_L(s) = i_L(s) \cdot Z_L(s)$$

$$V_L(s) = i_L(s) \cdot sL$$

Reemplazamos en (1)

$$i(s) = \frac{sL}{R} \cdot i_L(s) + s^2 LC \cdot i_L(s) + i_L(s)$$

Como lo que nos interesa es $\frac{i_L(s)}{i(s)}$ factorizamos y despejamos.

$$i(s) = i_L(s) \left(\frac{sL}{R} + s^2 LC + 1 \right)$$

$$\frac{i_L(s)}{i(s)} = \frac{1}{s^2 LC + \frac{sL}{R} + 1}$$

$$H_{LC}(s) = \frac{H(s)}{1 + A(s)H(s)}$$

$$H_{LC}(s) = \frac{1}{\left(s^2 LC + \frac{sL}{R} + 1 \right) \left(\frac{A(s)}{s^2 LC + \frac{sL}{R} + 1} + 1 \right)}$$

$$H_{LC}(s) = \frac{1}{A(s) + s^2 LC + \frac{sL}{R} + 1}$$

2)

Para el punto 1

Serie

$$\frac{V_c(s)}{V_i(s)} = \frac{1}{LCs^2 + RCs + 1}$$

$$\left(\frac{1}{LCs^2 + RCs + 1} \right) \frac{\frac{1}{LC}}{\frac{1}{LC}} = \frac{\frac{1}{LC}}{s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC}} = \frac{1}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

$$\frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$